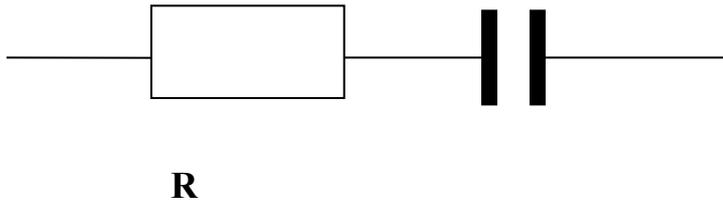


Ce que voit le circuit

### **ESR faible**

La valeur de la R est très faible valeur de quelques milli ohms  
Le circuit voit le condensateur en bon état



**Schéma équivalent simplifié d'un condensateur**

### **ESR fort**

La valeur de la R est forte valeur de plusieurs ohms  
Le circuit ne voit plus le condensateur mais voit une résistance à ses bornes