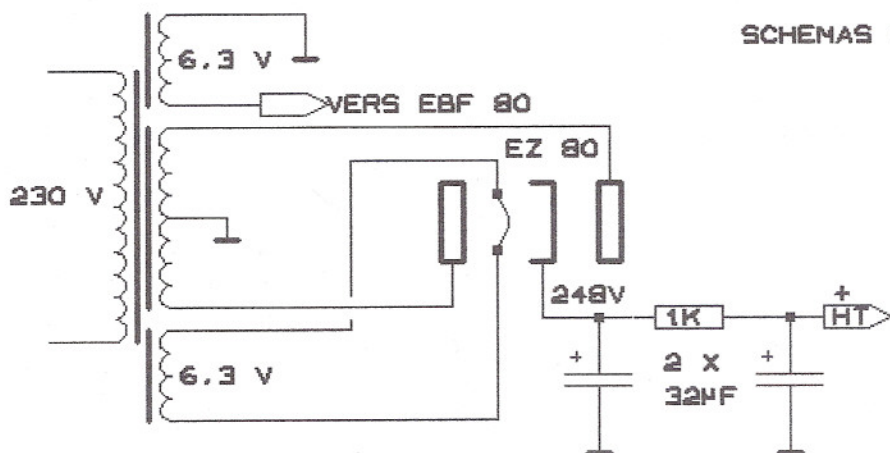


REGLER P1 POUR AVOIR 0 VOLT DE TENSION SUR LE VOLTMETRE A LAMPES EN FAISANT UN COURT-CIRCUIT ENTRE LES BORNES DU PRIMAIRE DU TRANSFORMATEUR A REGLER



SCHEMAS ET REALISATION
PIERRE ROQUE