



DÉTAIL DES CONNEXIONS. —  $R_1, R_2, R_3, R_4$  = Résistance de 3 ou 4 mégohms (3 M). — A, condensateur fixe de 0,05/1000 $\mu$ ; B, condensateur fixe de 2/1000 $\mu$  (l'emploi du condensateur B est facultatif).